

# Elektrischer Strom · Stromstärke messen

Batterie · Amperemeter · unverzweigter Stromkreis

## 1 · Die Batterie

**Erkläre** die Funktionsweise einer Batterie. Gehe auf die beiden Pole ein. Benutze Fachbegriffe zur Beschreibung der Vorgänge an den Polen.


---

---

---
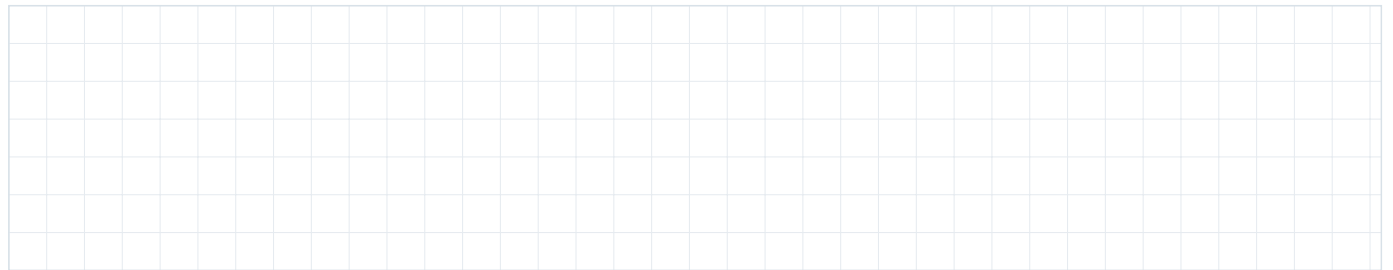
## 2 · Das Amperemeter anschließen

**Skizziere** einen Schaltplan mit einem elektrischen Bauteil. Die Stromstärke des Stromkreises soll gemessen werden. **Erkläre**, warum du das Messgerät nicht parallel zum Bauteil anschließt.




---

---
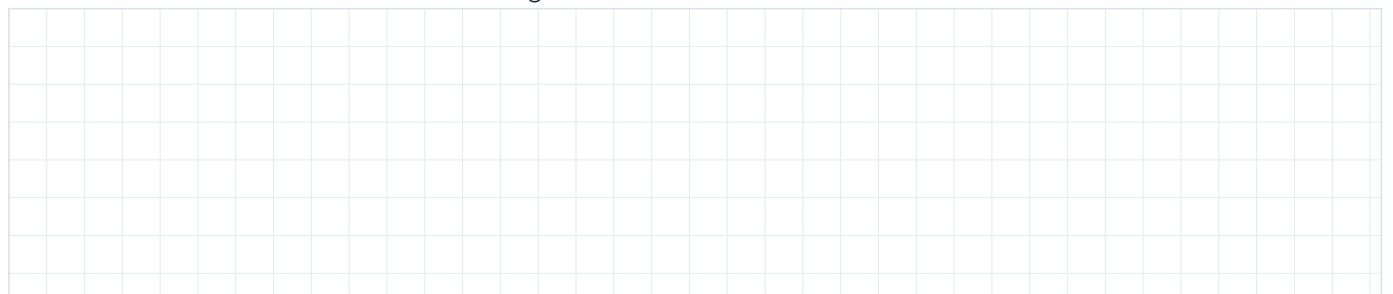
## 3 · Vor und nach der Lampe messen

**Skizziere** Schaltpläne für einen Versuch, der überprüft, ob eine Lampe in einem unverzweigten Stromkreis Strom verbraucht. **Nenne** beide Messstellen und das erwartete Ergebnis.



---

---

## 4 · Messwert an anderer Stelle

Vor einer Lampe misst du in einem unverzweigten Stromkreis  $I = 0,20 \text{ A}$ . **Erkläre**, welchen Wert du hinter der Lampe erwartest.

---

---