PHYSIK · KLASSE 8

ABFRAGE

Elektrischer Strom · Spannung messen

Ampere und Milliampere · Förderbandmodell · Voltmeter

1 · Ampere und Milliampere

Rechne die beiden Stromstärken in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $350\,\text{mA} = _____\,\text{A}$

b) $0{,}08\,\text{A} = _____\,\text{mA}$

2 · Das Förderbandmodell

Das Förderbandmodell ist ein Modell für den elektrischen Stromkreis.
a) **Beschreibe** den Weg einer Kugel im Förderbandmodell. Gehe auf das Förderband und das Drehkreuz ein.

b) **Ordne** Förderband, Drehkreuz und Höhenunterschied den Bestandteilen bzw. der Größe des elektrischen Stromkreises zu, die sie im Modell darstellen.

3 · Die Spannung messen

Nenne das Messgerät zur Messung der elektrischen Spannung. **Beschreibe**, wie es an das Bauteil angeschlossen wird, dessen Spannung gemessen werden soll.

4 · Der Schaltplan zur Spannungsmessung

Skizziere einen geschlossenen Stromkreis aus Batterie und Lampe. **Ergänze** zwei Spannungsmessgeräte, die gleichzeitig die Spannung an der Batterie und an der Lampe messen.