PHYSIK · KLASSE 8

TEST

Spannung in Reihenschaltung

Test zur Abfrage · Spannung in Reihenschaltung

1 · Größen und Einheiten

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ I ist das Formelzeichen der Stromstärke.
☐ Die Einheit der Spannung ist Ampere.
☐ Die Einheit der Spannung ist Volt.
☐ U ist das Formelzeichen der Stromstärke.

2 · Messgeräte anschließen

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ Ein Amperemeter wird parallel zur Lampe angeschlossen.
☐ Ein Voltmeter wird parallel zur Lampe angeschlossen.
☐ Ein Voltmeter wird in Reihe angeschlossen.
☐ Ein Amperemeter wird in Reihe angeschlossen.

3 · Förderbandmodell

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ Das Förderband stellt die Batterie dar.
☐ Der Höhenunterschied steht für die Stromstärke.
☐ Die Kugeln werden am Drehkreuz verbraucht.
☐ Das Drehkreuz stellt eine Glühbirne dar.

4 · Spannungen umrechnen

Rechne in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $12{,}5\,\mathrm{V} = _____\,\mathrm{mV}$

b) $45\,\mathrm{mV} = _____\,\mathrm{V}$

c) $6\,\mathrm{V} = _____\,\mathrm{kV}$

d) $0{,}007\,\mathrm{kV} = _____\,\mathrm{V}$

e) $3\,\mathrm{kV} = _____\,\mathrm{mV}$

f) $250\,\mathrm{mV} = _____\,\mathrm{kV}$

5 · Förderbandmodell und Stromkreis

Das Förderbandmodell ist ein Modell für den elektrischen Stromkreis. **Ordne** jedem Bestandteil bzw. jeder Größe des Modells den entsprechenden Begriff im Stromkreis zu und **trage** ihn in die rechte Spalte ein.

Förderbandmodell	Elektrischer Stromkreis
Förderband	
Drehkreuz	
Kugeln	
Anzahl Kugeln pro Zeit an einer Stelle	
Höhenunterschied	